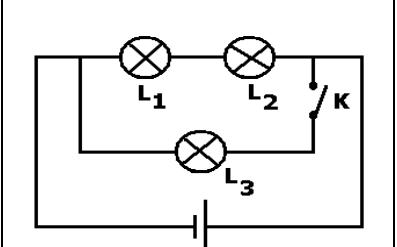


القسم:

الاسم:

الرقم الترتيبى:

سلم التقييم	الموضوع	التصحيح																										
ن 02	<p>التمرين الأول: 8 نقط .</p> <p>1) أتمم الجمل بالكلمات التالية:</p> <p>شدة التيار - قيمة التوتر - على التوازي - على التوالى - التوتر الكهربائى - التيار الكهربائى - مجموع التوترات - ثابتة.</p> <p>* له نفس الشدة في جميع نقاط دارة كهربائية عناصرها مركبة</p> <p>* بين مربطي مجموعة من المستقبلات مركبة على التوالى يساوى بين مربطي كل مستقبل .</p> <p>* الرئيسي تساوى مجموع شدات التيار</p> <p>الفرعية في دارة كهربائية عناصرها مركبة</p> <p>* بين مربطي مستقبلات دارة كهربائية جميع عناصرها مركبة على التوازي</p> <p>2) ضع العلامة X أمام الجواب الصحيح:</p> <table border="1"> <tr> <td>عند إتلاف أحد المصايبح المركبة على التوازي:</td> <td>عند وجود عطب في دارة:</td> </tr> <tr> <td>تنطفئ جميع المصايبح</td> <td>تقل إضاءة المصايبح</td> </tr> <tr> <td>ينطفئ المصباح المختلف فقط</td> <td>X تزداد إضاءة المصايبح</td> </tr> <tr> <td>لا تصيبى المصايبح غير المختلفة</td> <td>X تنطفئ المصايبح</td> </tr> </table> <p>3) أتمم الجدول التالي بما يناسب:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الgear</th> <th>رمزها</th> <th>الوحدة الأساسية</th> <th>رمزه</th> <th>المقدار الفيزيائي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ω</td> <td>الأمبير</td> <td>U</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4) أجب بصحيح أو بخطأ:</p> <table border="1"> <tr> <td>عندما تدرج مقاومة على التوالى في دارة كهربائية:</td> <td>تنصهر الصهيره عندما يكون:</td> </tr> <tr> <td>ترداد شدة التيار</td> <td>القاطع مغلقا</td> </tr> <tr> <td>تنقص شدة التيار</td> <td>في العمود خلل</td> </tr> <tr> <td>لا تتغير شدة التيار</td> <td>شدة التيار كبيرة</td> </tr> </table>	عند إتلاف أحد المصايبح المركبة على التوازي:	عند وجود عطب في دارة:	تنطفئ جميع المصايبح	تقل إضاءة المصايبح	ينطفئ المصباح المختلف فقط	X تزداد إضاءة المصايبح	لا تصيبى المصايبح غير المختلفة	X تنطفئ المصايبح	الgear	رمزها	الوحدة الأساسية	رمزه	المقدار الفيزيائي		Ω	الأمبير	U		عندما تدرج مقاومة على التوالى في دارة كهربائية:	تنصهر الصهيره عندما يكون:	ترداد شدة التيار	القاطع مغلقا	تنقص شدة التيار	في العمود خلل	لا تتغير شدة التيار	شدة التيار كبيرة	
عند إتلاف أحد المصايبح المركبة على التوازي:	عند وجود عطب في دارة:																											
تنطفئ جميع المصايبح	تقل إضاءة المصايبح																											
ينطفئ المصباح المختلف فقط	X تزداد إضاءة المصايبح																											
لا تصيبى المصايبح غير المختلفة	X تنطفئ المصايبح																											
الgear	رمزها	الوحدة الأساسية	رمزه	المقدار الفيزيائي																								
	Ω	الأمبير	U																									
عندما تدرج مقاومة على التوالى في دارة كهربائية:	تنصهر الصهيره عندما يكون:																											
ترداد شدة التيار	القاطع مغلقا																											
تنقص شدة التيار	في العمود خلل																											
لا تتغير شدة التيار	شدة التيار كبيرة																											

التصحيح	الموضوع	سلم التنفيط
	<p>التمرين الثاني: 8 نقط .</p> <p>نغذي ثلات مصابيح بعمود كهربائي كما هو مبين في التبيانة.</p> <p>نعتبر المصايد الثلاثة متماثلة تماما.</p> 	
ن 01	<p>(A) القاطع K في الوضع مفتوح:</p> <p>1- أعد رسم التركيب مكتفيا بتمثيل العمود والأسلاك والمصابيح المضيئة فقط.</p>	
ن 02	<p>* التوتر الموجود بين مربطي العمود $U = 9V$.</p> <p>2- استنتج قيمة التوتر بين مربطي المصباح L_1 معللا جوابك.</p>	
ن 01	<p>(B) القاطع K في الوضع مغلق:</p> <p>1- أعد رسم التركيب مكتفيا بتمثيل العمود والأسلاك والمصابيح المضيئة فقط.</p>	
ن 02	<p>* شدة التيار المار بالمصباح $I_1 = 270mA$: L_1</p> <p>* شدة التيار المار بالمصباح $I_3 = 540mA$: L_3</p> <p>2- استنتاج:</p> <p>* شدة التيار I_2 المار بالمصباح L_2 ، علل الجواب.</p> <p>* شدة التيار I المار بالعمود ، علل الجواب.</p>	
ن 02	<p>التمرين الثالث: 4 نقط .</p> <p>حاول والدك مرارا تشغيل حاسوبه بدون فائدة، وبعد البحث تأكد من أن صهيره الوقاية متلفة، فعوضها بسلك سميك من النحاس ليتمكن من استعمال الحاسوب.</p> <p>1- فسر لوالدك دور الصهيره في التركيب المنزلي.</p> <p>2- هل تواافق والدك بخصوص طريقة في تغيير الصهائر؟ علل جوابك.</p>	






القسم:

الاسم:

الرقم الترتيبى:

سلم التقييم	الموضوع	التصحيح																				
ن 02	<p>التمرين الأول: 8 نقط .</p> <p>1) أتمم الجمل بالكلمات التالية:</p> <p>شدة التيار - قيمة التوتر - على التوازي - على التوالى - التوتر الكهربائى - التيار الكهربائى - مجموع التوترات - ثابتة.</p> <p>* التيار الكهربائي له نفس الشدة في جميع نقاط دارة كهربائية عناصرها مركبة على التوالى.</p> <p>* التوتر الكهربائي بين مربطي مجموعه من المستقبلات مركبة على التوالى يساوى مجموع التوترات بين مربطي كل مستقبل .</p> <p>* شدة التيار الرئيسي تساوى مجموع شدات التيارات الفرعية في دارة كهربائية عناصرها مركبة على التوازي</p> <p>* قيمة التوتر بين مربطي مستقبلات دارة كهربائية جميع عناصرها مركبة على التوازي . ثابتة.</p>																					
ن 02	<p>2) ضع العلامة X أمام الجواب الصحيح:</p> <table border="1"> <tr> <td>عند إتلاف أحد المصايبح المركبة على التوازي:</td> <td>عند وجود عطب في دارة:</td> </tr> <tr> <td>تنطفئ جميع المصايبح</td> <td>تقل إضاءة المصايبح</td> </tr> <tr> <td>ينطفئ المصباح المختلف فقط</td> <td>ترداد إضاءة المصايبح</td> </tr> <tr> <td>لا تصيبى المصايبح غير المختلفة</td> <td>تنطفئ المصايبح</td> </tr> </table>	عند إتلاف أحد المصايبح المركبة على التوازي:	عند وجود عطب في دارة:	تنطفئ جميع المصايبح	تقل إضاءة المصايبح	ينطفئ المصباح المختلف فقط	ترداد إضاءة المصايبح	لا تصيبى المصايبح غير المختلفة	تنطفئ المصايبح													
عند إتلاف أحد المصايبح المركبة على التوازي:	عند وجود عطب في دارة:																					
تنطفئ جميع المصايبح	تقل إضاءة المصايبح																					
ينطفئ المصباح المختلف فقط	ترداد إضاءة المصايبح																					
لا تصيبى المصايبح غير المختلفة	تنطفئ المصايبح																					
ن 02	<p>3) أتمم الجدول التالي بما يناسب:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>الجهاز</th> <th>رمزها</th> <th>الوحدة الأساسية</th> <th>رمزه</th> <th>المقدار الفيزيائي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الأومتر</td> <td>Ω</td> <td>الأوم</td> <td>R</td> <td>المقاومة</td> </tr> <tr> <td>الأميرتر</td> <td>A</td> <td>الأمير</td> <td>I</td> <td>شدة التيار</td> </tr> <tr> <td>الفولطметр</td> <td>V</td> <td>الفولط</td> <td>U</td> <td>التوتر</td> </tr> </tbody> </table>	الجهاز	رمزها	الوحدة الأساسية	رمزه	المقدار الفيزيائي	الأومتر	Ω	الأوم	R	المقاومة	الأميرتر	A	الأمير	I	شدة التيار	الفولطметр	V	الفولط	U	التوتر	
الجهاز	رمزها	الوحدة الأساسية	رمزه	المقدار الفيزيائي																		
الأومتر	Ω	الأوم	R	المقاومة																		
الأميرتر	A	الأمير	I	شدة التيار																		
الفولطметр	V	الفولط	U	التوتر																		
ن 02	<p>4) أجب بـ صحيح أو بـ خطا:</p> <table border="1"> <tr> <td>عندما تدرج مقاومة على التوالى في دارة كهربائية:</td> <td>تنصهر الصهيره عندما يكون:</td> </tr> <tr> <td>ترداد شدة التيار</td> <td>خطأ</td> <td>القاطع مغلقا</td> <td>خطأ</td> </tr> <tr> <td>تنقص شدة التيار</td> <td>صحيح</td> <td>في العمود خلل</td> <td>خطأ</td> </tr> <tr> <td>لا تتغير شدة التيار</td> <td>خطأ</td> <td>شدة التيار كبيرة</td> <td>صحيح</td> </tr> </table>	عندما تدرج مقاومة على التوالى في دارة كهربائية:	تنصهر الصهيره عندما يكون:	ترداد شدة التيار	خطأ	القاطع مغلقا	خطأ	تنقص شدة التيار	صحيح	في العمود خلل	خطأ	لا تتغير شدة التيار	خطأ	شدة التيار كبيرة	صحيح							
عندما تدرج مقاومة على التوالى في دارة كهربائية:	تنصهر الصهيره عندما يكون:																					
ترداد شدة التيار	خطأ	القاطع مغلقا	خطأ																			
تنقص شدة التيار	صحيح	في العمود خلل	خطأ																			
لا تتغير شدة التيار	خطأ	شدة التيار كبيرة	صحيح																			

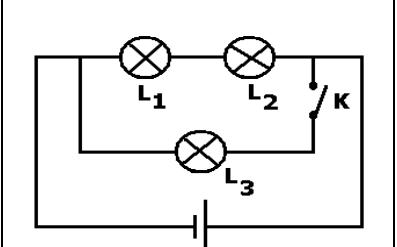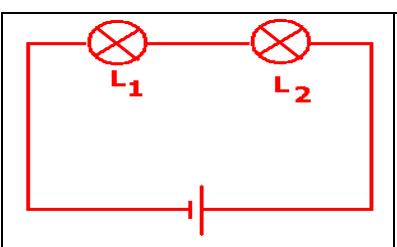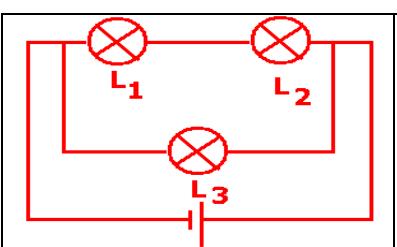التصحيح	الموضوع	سلم التقريب
	<p>التمرين الثاني: 8 نقط .</p> <p>نغذي ثلات مصابيح بعمود كهربائي كما هو مبين في التبيانة.</p> <p>نعتبر المصايد الثلاثة متماثلة تماما.</p> 	
ن 01	<p>(A) القاطع K في الوضع مفتوح:</p> <p>1- أعد رسم التركيب مكتفيا بتمثيل العمود والأسلاك والمصابيح المضيئة فقط.</p> 	* التوتر الموجود بين مربطي العمود $U=9V$.
ن 02	<p>2- استنتج قيمة التوتر بين مربطي المصباح L_1 معللا جوابك.</p> <p>طبق قانون إضافية التوترات لأن المصايد مركبین على التوالی $U_1+U_2=U$ ، وبما أن المصايد الثلاثة متماثلة تماما فإن $U_2=U_1=U$ وبالتالي $U=2U_1$ إذن قيمة التوتر بين مربطي المصباح I_1: $U_1=U/2=9V/2=4,5V$</p>	
ن 01	<p>(B) القاطع K في الوضع مغلق:</p> 	<p>1- أعد رسم التركيب مكتفيا بتمثيل العمود والأسلاك والمصابيح المضيئة فقط.</p>
ن 02	<p>* شدة التيار المار بالمصباح $I_1=270mA$: L_1</p> <p>* شدة التيار المار بالمصباح $I_3=540mA$: L_3</p> <p>2- استنتاج:</p> <p>* شدة التيار I_2 المار بالمصباح L_2 ، علل الجواب.</p> <p>$I_1=I_2=270mA$ لأن المصايد L_1 و L_2 مركبین على التوالی.</p> <p>* شدة التيار I المار بالعمود ، علل الجواب.</p> <p>الدارة مركبة على التوالی إذن شدة التيار الرئيسي تساوي مجموع شدات التيار الفرعية $I=I_1+I_2=270mA+540mA=810mA$</p>	
ن 02	<p>التمرين الثالث: 4 نقط .</p> <p>حاول والدك مرارا تشغيل حاسوبه بدون فائدة، وبعد البحث تأكد من أن صهيره الوقاية متلفة، فعوضها بسلك سميك من النحاس ليتمكن من استعمال الحاسوب.</p> <p>1- فسر لوالدك دور الصهيره في التركيب المنزلي.</p> <p>ينصهر سليك الصهيره عندما تكون شدة التيار الكهربائي مفرطة: دور الصهيره في التركيب المنزلي هو وقاية الأجهزة الكهربائية المنزليه من الأخطار الناتجة عن ارتفاع شدة التيار الكهربائي.</p> <p>2- هل تواافق والدك بخصوص طريقة في تغيير الصهائر؟ علل جوابك.</p> <p>طريقة الوالد في تغيير الصهائر غير سليمة: عندما تكون شدة التيار الكهربائي مفرطة فإن السلك النحاس لا ينصهر لأنه سميك وفي هذه الحالة تكون الأجهزة الكهربائية معرضة لخطر الإتلاف.</p>	