

الأستاذة : اباهم ميلودة  
السنة الدراسية : .....  
النقطة : .....


## فرض كتابي رقم 2 في العلوم الفيزيائية الأسس الثاني

الاسم : .....  
الرقم الترتيبى : .....  
المستوى : الأولى إعدادي

20

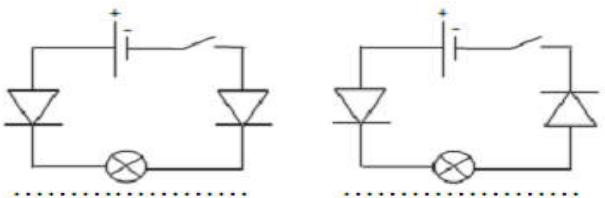1) أملأ الفراغات بالكلمات والحرروف و الرموز المناسبة :  
الموصل الأومي مركبة إلكترونية عبارة عن ثانوي قطب مربطاه متماشان ، يتميز بمقدار يسمى ..... التي نرمز لها بالحرف ب ..... وحدتها في النظام العالمي ..... رمزها ..... لقياس التوتر الكهربائي نستعمل جهاز ..... الذي يركب على ..... (2) أجب بـ صحيح أو خطأ :


- ✓ الوحدة العالمية لقياس شدة التيار الكهربائي هي الامبير : .....  
✓ منحى التيار الكهربائي المستمر هو من القطب الموجب نحو القطب السالب للمولد .....  
✓ الأمبير متر جهاز يقيس التوتر الكهربائي .....  
✓ رمز للتيار الكهربائي المستمر بالرمز AC .....  
✓ بين في كل حالة هل سيضيء المصباح بعد غلق الدارة : .....



3) ما هو دور الموصى الأومي في الدارة الكهربائية .....

### التمرين الثاني : (8 نقط)

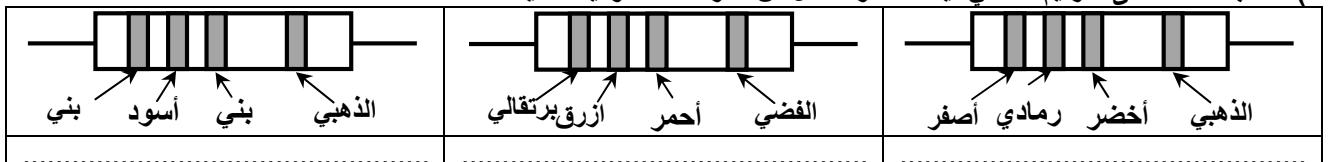(1) حدد باعتمادك على الترميم العالمي قيمة المقاومة لكل من الموصيات الأومية التالية :



نعتبر الدارة المبينة جانبه.

1) مثل على الدارة قطبي العمود و منحى التيار الكهربائي.




2) مثل على الدارة الأجهزة اللازمة لقياس كل من :

- شدة التيار في كل من المصباح  $L_1$  و المصباح  $L_2$ .

- قيمة التوتر بين مربطي كل من المصباح  $L_1$  و المصباح  $L_2$ .


3) احسب شدة التيار  $I$  المار في الأمبير متر أسفله ب  $A$  و  $mA$ .

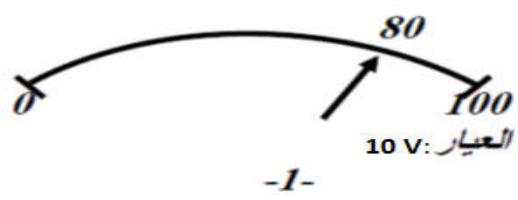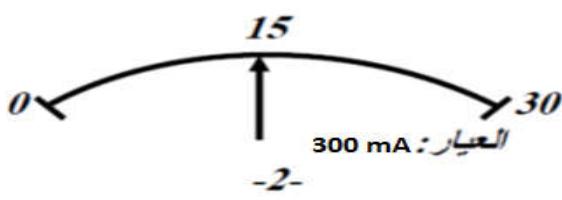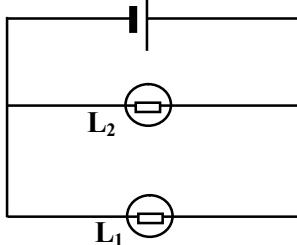4) احسب التوتر  $U$  الذي يشير إليه الفولطمتر أسفله ب  $V$  و  $mV$ .


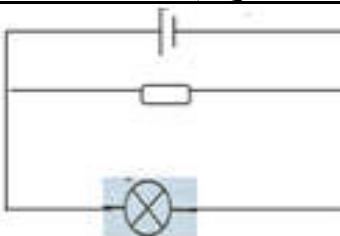
### التمرين الثالث : (4 نقط)

أراد منير أن تكون إضاءة المصباح أقل فأنجز الدارة التالية الممثلة جانبه لكن إضاءة المصباح لم تتغير.



أ - ساعد منير على خفض إضاءة المصباح باقتراح تبیانة الدارة الصحيحة.  $R=40 \Omega$

ب - حدد الألوان المسجلة على المقاومة، نعطي جدول الألوان  
أسود بني أحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق بنفسجي رمادي أبيض

$$R=40 \Omega$$