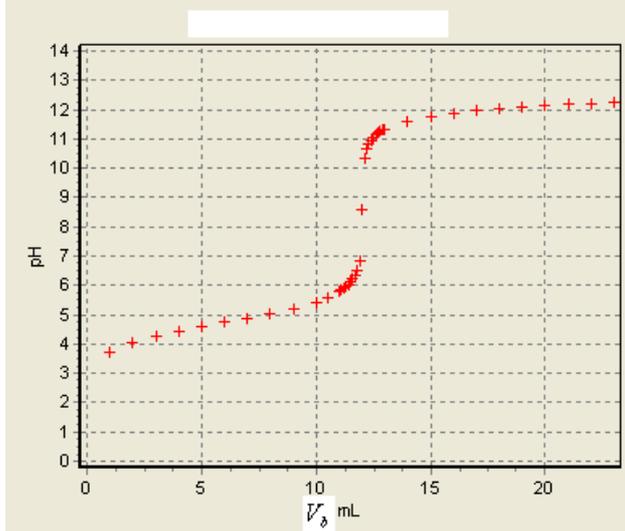


الموضوع

التنقيط

**تمرين 1:**

لتحديد  $C_0$  تركيز محلول  $(S_0)$  لحمض الإيثانويك  $CH_3COOH$ . نأخذ منه حجما  $V_0 = 10 mL$  و نخففه للحصول على محلول  $(S_1)$  حجمه  $V_1 = 200 mL$  و تركيزه  $C_1$ . ثم نعاير حجما  $V_a = 10 mL$  من المحلول  $(S_1)$  بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم  $(Na^+ + HO^-)$  تركيزه  $C_b = 0,05 mol.L^{-1}$ . يبين المنحنى التالي تغيرات  $pH$  الخليط بدلالة الحجم المضاف :



نعطي :  $K_e = 10^{-14}$  و  $pK_A(CH_3COOH / CH_3COO^-) = 4,8$


- 1- عبر عن  $C_1$  بدلالة  $C_0$ .
- 2- اعط معادلة تفاعل المعايرة.
- 3- أحسب قيمة ثابتة التوازن الموافقة لهذه المعادلة. ماذا تستنتج
- 4- حدد مبيانيا إحداثيات نقطة التكافؤ.
- 5- أحسب قيمة  $C_1$ .
- 6- استنتج قيمة  $C_0$ .
- 7- من بين الكواشف التالية من هو الكاشف المناسب لهذه المعايرة. معلقا جوابك

منطقة انعطافه	الكاشف الملون
3,3-4,4	الهيليانتين
6,0-7,6	أزرق البروموتيمول
8,2-10,0	فينول فتاليين

**تمرين 2:**

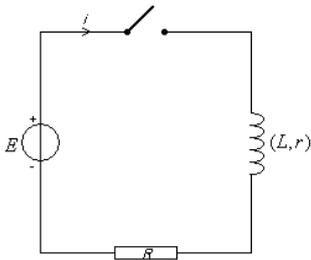**I- تحديد مميزات وشيعة :**

لتحديد مميزات وشيعة ننجز التركيب التجريبي التالي، حيث أن :  $E = 10 V$  و  $R = 100 \Omega$ . عند لحظة نعتبرها أصلا للتواريخ نغلق قاطع التيار، و يعطينا وسيط معلوماتي التوتر  $u_R(t)$ .



- 1- أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر  $u_R(t)$ .

2- حل المعادلة التفاضلية يكتب على الشكل  $u_R(t) = A(1 - e^{-\alpha t})$ . حدد تعبير  $A$  و  $\alpha$ .

3- اعط تعبير التوتر  $u_R(t)$  في النظام الدائم.


4- بالإعتماد على منحنى  $u_R(t)$  حدد قيمة  $r$  و  $\tau$ : ثابتة الزمن.

5- استنتج قيمة  $L$ .

-II دراسة دائرة  $RLC$ :

بعد شحن مكثف سعته  $C = 200 \mu F$  نربطه بين مربطي وشيعة مميزاتها  $(L, r)$ .

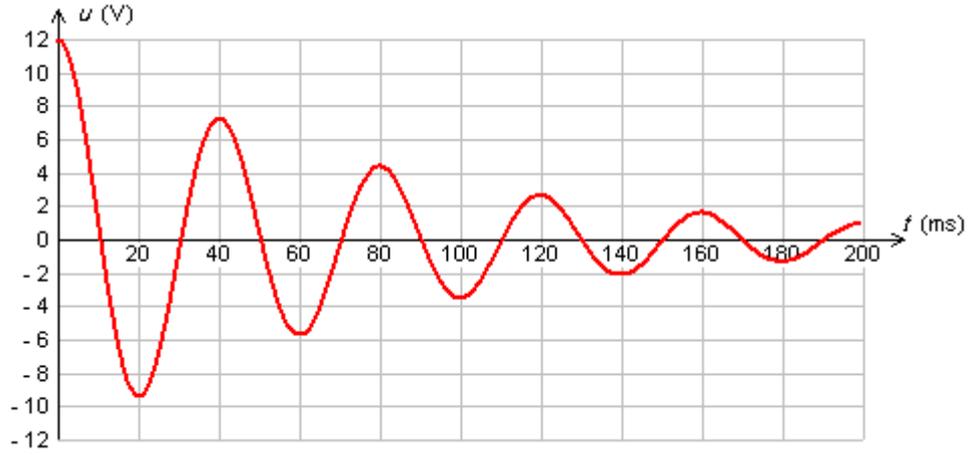يعطي المنحنى التالي تغيرات التوتر بين مربطي المكثف بدلالة الزمن:



1- ما اسم النظام المحصل عليه.

2- حدد قيمة شبه الدور  $T$ .


3- باعتبار  $T = T_0$ ، أحسب قيمة  $L$ .

4- أحسب قيمة الطاقة الضائعة بمفعول جول بين  $t = 0$  و  $t = 40 ms$ .


5- لصيانة التذبذبات نضيف للدائرة مولداً. ما هو تعبير التوتر بين مربطي هذا المولد.
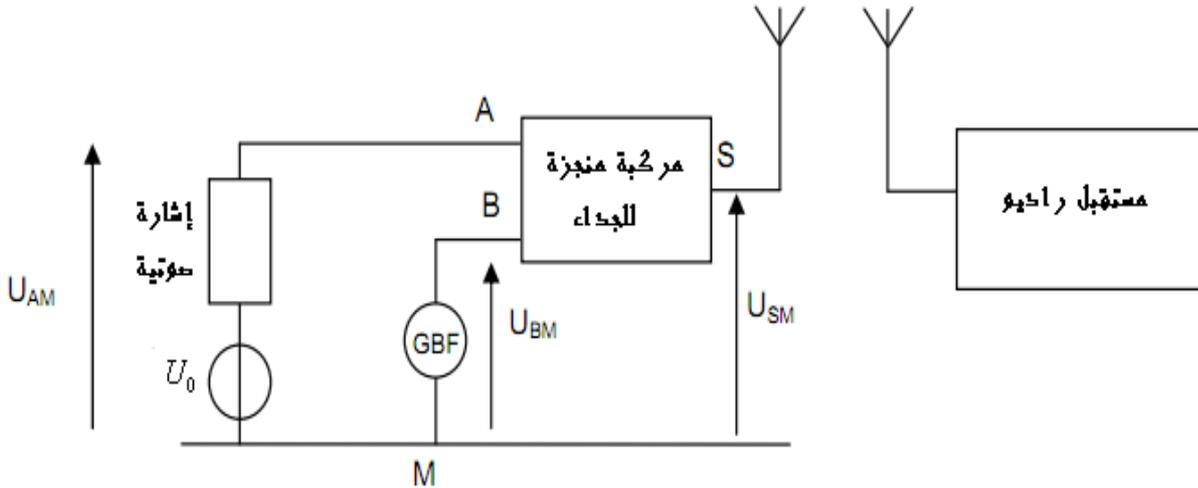
### تمرين 3:


إرسال و استقبال إشارة ذات تردد ضعيف نستعمل التركيب التجريبي التالي:



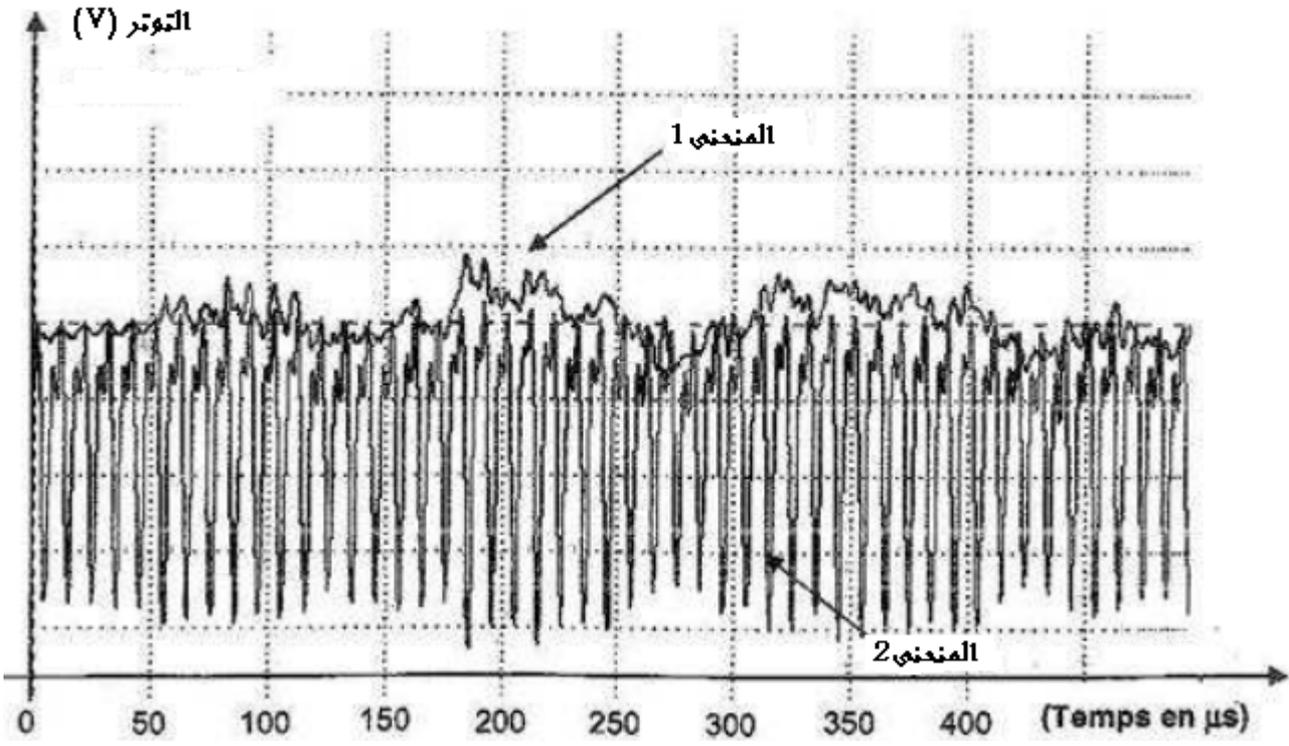يمكن وسيط معلوماتي من معاينة توترين إثنين من بين التوترات الثلاث الممثلة في التركيب التجريبي كما يوضح المنحنيين التاليين:



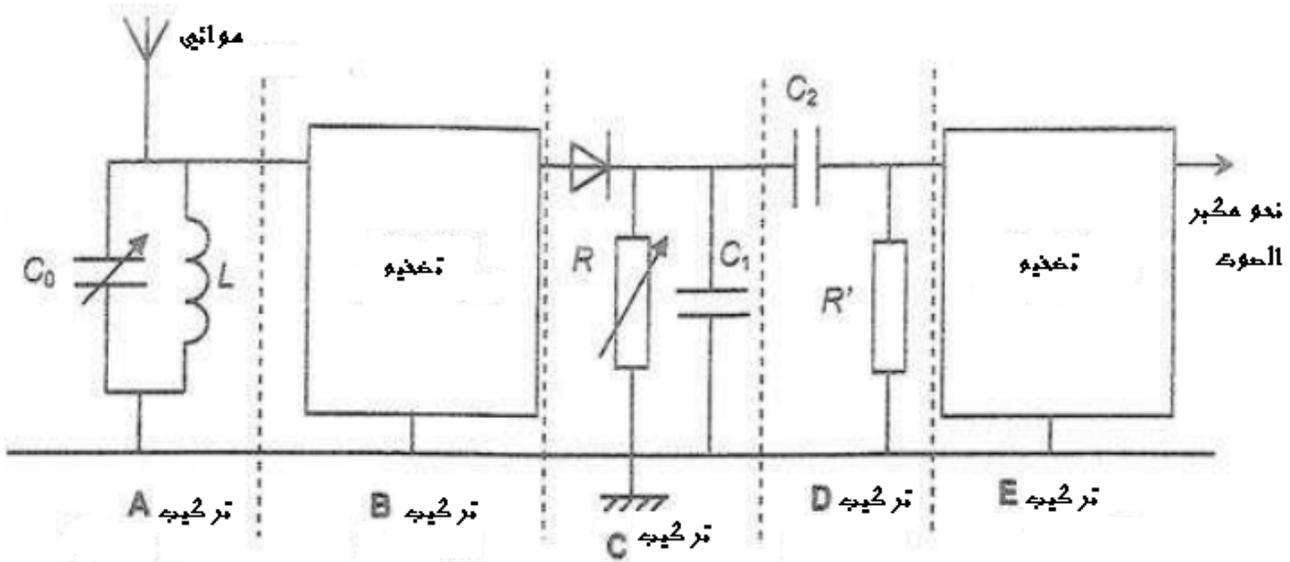- 1- اقرن كل منحنى بالتوتر الموافق له.
  - 2- حدد تردد الموجة الحاملة.
- لإستقبال و استرجاع الإشارة نعتد على التركيب التجريبي التالي :



- 3- ما هو دور التركيب A.
- 4- علما أن  $L = 4 \text{ mH}$ ، ما قيمة  $C_0$  التي تمكن من التقاط التوتر المضمن.
- 5- ما هو دور التركيب C.
- 6- علما أن متوسط تردد الإشارة الموسيقية هو  $f_s = 5 \text{ kHz}$  و أن  $C_1 = 10 \text{ nF}$ . اعط تأطيرا لقيمة R تمكن من كشف غلاف جيد.
- 7- ما هو دور التركيب D.

## عناصر الإجابة

### تمرين 1:

- 1 أثناء عملية التخفيف، لدينا  $C_0V_0 = C_1V_1 \Rightarrow C_0 = \frac{C_1V_1}{V_0} = 20 * C_1$
- 2 معادلة المعايرة:  $CH_3COOH + HO^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$
- 3  $K = \frac{K_A(CH_3COOH / CH_3COO^-)}{K_e} = 1,58.10^9$  و بما أنها جد كبيرة فإن التفاعل كلي.
- 4  $E(V_{bE} = 12 \text{ mL} , pH_E = 8,5)$
- 5 عند التكافؤ لدينا  $C_1V_a = C_bV_{bE} \Rightarrow C_1 = \frac{C_bV_{bE}}{V_a} = 0,06 \text{ mol.L}^{-1}$
- 6  $C_0 = 20 * C_1 = 1,2 \text{ mol.L}^{-1}$
- 7 الكاشف المناسب هو فينول فتاليين لأن  $pH_E$  تنتمي لمنطقة إنعطافه

### تمرين 2:

- I تحديد ميزان وشيعة :
- 1 المعادلة التفاضلية:  $\frac{L}{R+r} \frac{du_R}{dt} + u_R = \frac{RE}{R+r}$
- 2  $\alpha = \frac{1}{L} = \frac{1}{\tau}$  و  $A = \frac{RE}{R+r}$
- 3  $u_R(\infty) = \frac{RE}{R+r}$
- 4  $r = \frac{RE}{u_R(\infty)} - R \approx \frac{100 * 10}{9} - 100 = 11 \Omega$
- 5  $L = \tau * (R+r) = 222.10^{-3} \text{ H}$
- II دراسة دائرة RLC :
- 1 نظام شبه دوري
- 2  $T = 40 \text{ ms}$
- 3  $L = \frac{T^2}{4\pi^2 C} = 0,20 \text{ H}$
- 4  $E_J = E_T(0) - E_T(40) = \frac{1}{2} C * (12^2 - 7^2) = 9,5.10^{-3} \text{ J}$
- 5  $u_g = ki = ri$

### تمرين 3:

- 1 المنحنى 1 يوافق التوتر  $U_{AM}$  و المنحنى 2 يوافق التوتر  $U_{SM}$
- 2 مبيانيا  $T_p = 10 \mu s$  إذن  $f_p = \frac{1}{10.10^{-6}} = 10^5 \text{ Hz}$
- 3 إنتقاء توتر تردده  $f_p = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
- 4  $C_0 = 0,63.10^{-9} \text{ F} = 0,63 \text{ nF}$
- 5 دوره كشف الغلاف  $T_p \ll RC_1 \ll T_s$
- 6  $\frac{T_p}{C_1} \ll R \ll \frac{1}{C_1 f_s}$
- 7 إزالة المركبة المستمرة  $10^3 \ll R \ll 2.10^4$