

الاسم: / القسم: السادس ابتدائي / الفوج: B / التاريخ:

النقطة	إمضاء الأب أو الولي	إمضاء الإدارة
.....

1- حدد عناصر الدارة الكهربائية المنزلية : 1


2- حدد دور الفاصل : 1

3- ما هو دور العداد : 1

4- ضع علامة X أمام الجواب الصحيح .

- » المصايب في الدارة الكهربائية المنزلية مركبة على التوالى . 2
- » تضعف إنارة كل مصباح عند إضافة مصباح في تركيب على التوازي .
- » تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من أسلاك ومصايب فقط.
- » يشتغل العداد عندما يكون الفاصل مفتوح

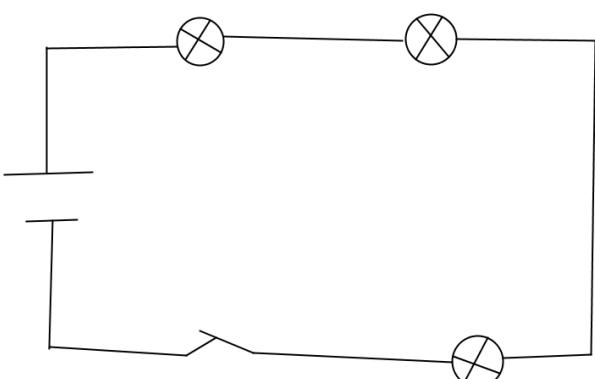5- ما هو نوع التركيب في الدارة الكهربائية المنزلية 1



6- أ - لاحض التركيب التالي جيدا ثم حدد هل هو ترتيب على التوالى أم تركيب على التوازي . 1
ب - إذا تعطل أحد المصايب ماذا يحدث في التركيب 1

7- اعط رمز عناصر الدارة الكهربائية التالية 1

المصباح : • 1

قاطع التيار : • 1

الفاصل : • 1

الصهيره: • 1

8- مثل دارة كهربائية بسيطة 1